

1. Circuits classiques

Calcul quantique

1. Circuits classiques

Calcul: $f: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$
 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_m)$


ex: • $x \rightarrow \boxed{\text{NOT}} \rightarrow \bar{x} \quad f(x) = \bar{x} = 1 - x \pmod{2} = 1 \oplus x \pmod{2}$

$x \rightarrow \oplus \rightarrow 1 \oplus x$

• $\begin{matrix} x_1 \rightarrow \\ x_2 \rightarrow \end{matrix} \boxed{\text{AND}} \rightarrow x_1 \wedge x_2 \quad f(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2 \pmod{2}$

• $\begin{matrix} x_1 \rightarrow \\ x_2 \rightarrow \end{matrix} \boxed{\text{OR}} \rightarrow x_1 \vee x_2 \quad f(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2 = x_1 + x_2 \pmod{2}$

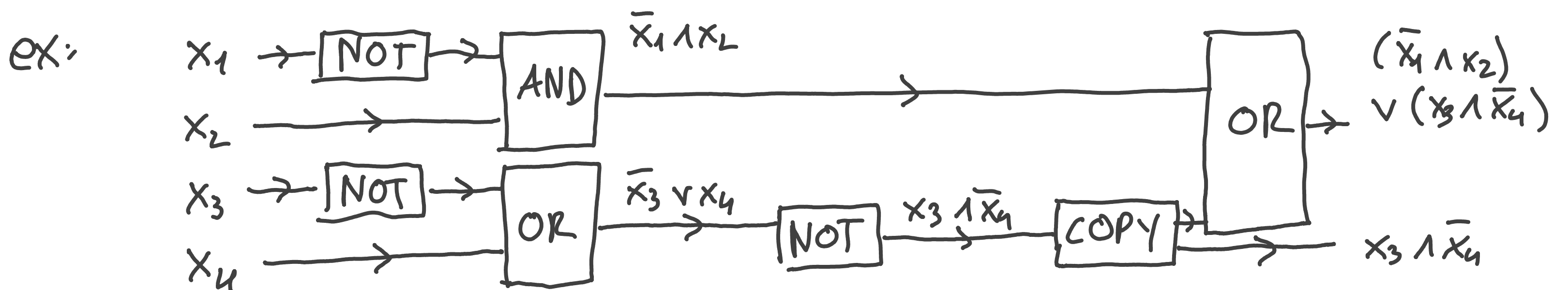• $x \rightarrow \boxed{\text{COPY}} \rightarrow \begin{matrix} x \\ x \end{matrix} \quad f(x) = (x, x)$



$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (y_1, y_2), \quad \begin{cases} y_1 = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge \bar{x}_4) \\ y_2 = x_3 \wedge \bar{x}_4 \end{cases}$$

Circuit booléen: graphe acyclique, dirigé, n bits d'entrée & m bits de sortie

Thm de Emil-Post: Toute fct booléenne $f: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$ peut être représentée par un graphe booléen. Ce graphe est réalisé grâce aux portes $\{\text{NOT}, \text{AND}, \text{OR}, \text{COPY}\}$.
 Cet ensemble est un ensemble de portes universel.

Preuve: $f: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$. Il suffit de prouver pour chaque composante.
 $f_i: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$ (une composante)

- $\vec{a}^{(1)}, \vec{a}^{(2)}, \dots, \vec{a}^{(k)} \in \mathbb{F}_2^n$ t.q. $f(\vec{a}^{(i)}) = 1 \quad \forall i, 1 \leq i \leq k$
 Si $\vec{b} \in \mathbb{F}_2^n$, $\vec{b} \neq \vec{a}^{(i)} \quad \forall i \Rightarrow f(\vec{b}) = 0$

- $C_{\vec{a}}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1, & \text{si } (x_1, \dots, x_n) = \vec{a} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$ fct indicative

- $f(x_1, \dots, x_n) = C_{\vec{a}^{(1)}}(x_1, \dots, x_n) \vee \dots \vee C_{\vec{a}^{(k)}}(x_1, \dots, x_n)$

- $C_{\vec{a}}(x_1, \dots, x_n) = \phi_1(x_1) \wedge \dots \wedge \phi_n(x_n)$



$$\text{avec } \phi_i(x_i) = \begin{cases} \bar{x}_i, & \text{si } a_i = 0 \\ x_i, & \text{si } a_i = 1 \end{cases}$$


$$C_a(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x = a \\ 0, & \text{si } x = \bar{a} = 1 \oplus a \end{cases}, \quad C_a(x) = \phi(x) = \begin{cases} \bar{x}, & \text{si } a = 0 \\ x, & \text{si } a = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} - a = 0: & \quad x = 0, \quad C_0(x) = \bar{x} = 1, & a = x & \Rightarrow C = 1 \\ & \quad x = 1, \quad C_0(x) = \bar{x} = 0, & a \neq x & \Rightarrow C = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} - a = 1: & \quad x = 0, \quad C_1(x) = x = 0, & a \neq x & \Rightarrow C = 0 \\ & \quad x = 1, \quad C_1(x) = x = 1, & a = x & \Rightarrow C = 1 \end{aligned}$$

Porte réversible:

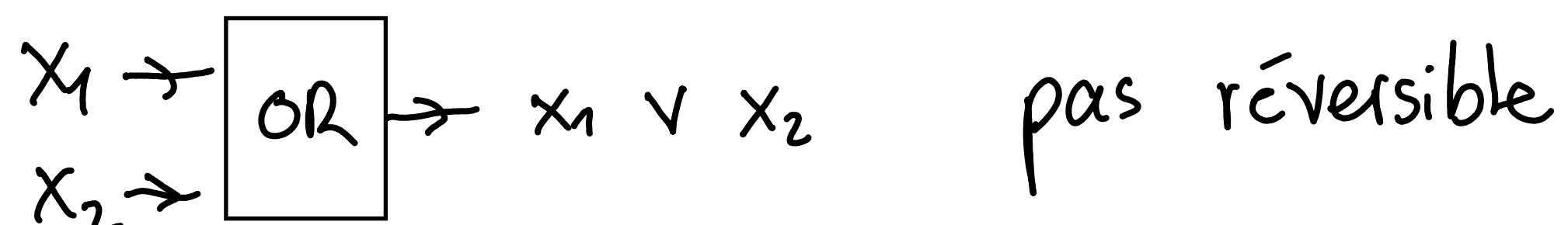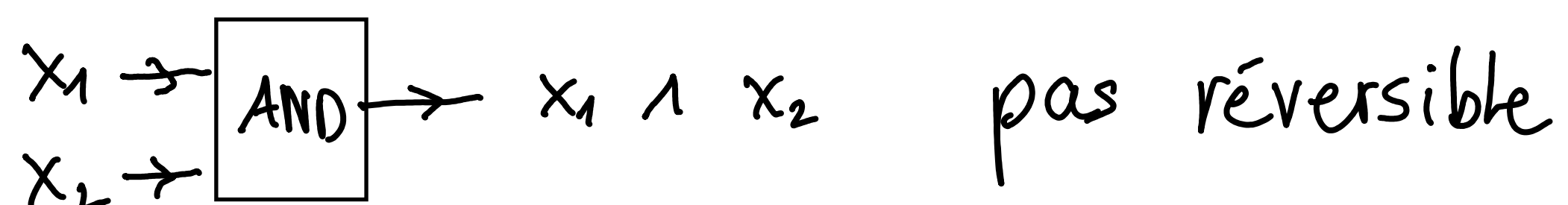

 

  logiquement inversible
mais l'inverse
efface un bit et il
y a dissipation de
chaleur



Thm: Une fct booléenne par un circuit booléen (graphe) qui
contient uniquement des portes réversibles


{NOT, CNOT, CCNOT}.

Cet ensemble est un autre ensemble de portes universel
et sont réversibles.

• NOT: $x \rightarrow \boxed{\text{NOT}} \rightarrow \bar{x}$

• CNOT: $\begin{matrix} x \rightarrow \\ y \rightarrow \end{matrix} \boxed{\text{CNOT}} \begin{matrix} \rightarrow x \\ \rightarrow y \oplus x \end{matrix}$





$$f(x, y) = (x, y \oplus x)$$

 


• CCNOT: $\begin{matrix} x \rightarrow \\ y \rightarrow \\ z \rightarrow \end{matrix} \boxed{\text{CCNOT}} \begin{matrix} \rightarrow x \\ \rightarrow y \\ \rightarrow z \oplus (x \wedge y) \end{matrix}$

} bits de contrôle

Notation:

    


Preuve du thm : - COPY

 


avec CNOT
(réversible)

- AND

 

avec CCNOT
(réversible)

- OR

 

⇒ tts les fcts booléennes peuvent étre réalisées par un circuit booléen de manière réversibles